

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

Prof. Dr. A. Koch
Thorsten Wink




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Sommersemester 11
Übungsblatt 2 - Lösungsvorschlag

 Aufgabe 2.1 Register-Transfer-Logik

Gegeben ist folgende Pipeline in Register-Transfer-Logik:



Die kombinatorische Logik zwischen den Registern soll folgende Funktionen realisieren.

- f_1 : verdoppeln
- f_2 : plus 5
- f_3 : quadrieren
- f_4 : minus 3
- f_5 : Wenn R4 gerade, dann leite R4 weiter, ansonsten R5

Aufgabe 2.1.1 Funktionen

Beschreiben Sie die Pipeline in Verilog HDL. Die Funktionen sollen in Verilog HDL als function realisiert werden. Die Register R1, R2, R3, R4, R5 und R6 sind jeweils 8-Bit breit. Überlaufen der Register kann vernachlässigt werden. Das Register R1 soll mit einem Wert geladen werden können. Wenn ein Steuersignal ldreg1 gesetzt ist, soll über den Port in von außen ein Wert in das Register R1 geladen werden. Das Ergebnis der Berechnung soll über den Port out nach außen geführt werden. Weisen Sie die korrekte Funktionsweise der Pipeline durch Simulation nach.

Die Pipeline kann entsprechend dem folgenden Listing implementiert werden.

```
module pipeline_a(
    input clock,
    input ldreg1,
    input [7:0] in,
    output [7:0] out
);

reg [7:0] r1, r2, r3, r4, r5, r6;
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
erste Funktion: verdoppeln
function [7:0] f1;
input [7:0] arg;
begin
f1 = arg*8'h02;

end
endfunction

// zweite Funktion: plus 5
function [7:0] f2;
input [7:0] arg;
begin
f2 = arg+8'h05;
end
endfunction

// dritte Funktion: quadrieren
function [7:0] f3;
input [7:0] arg;
begin
f3 = arg*arg;
end
endfunction

// vierte Funktion: subtrahieren
function [7:0] f4;
input [7:0] arg;
begin
f4 = arg-8'h03;
end
endfunction

// fünfte Funktion: Multiplexer
function [7:0] f5;
input [7:0] arg1, arg2;
begin
f5 = arg1[0] ? arg2 : arg1;
end
endfunction

// Die Pipeline
always @(posedge clock)
begin
if (ldreg1)
r1 <= in;
else
r1 <= r1;

r2 <= f1(r1);
r3 <= f2(r2);
r4 <= f3(r3);
r5 <= f4(r4);
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
r6 <= f5(r4,r5);
end

// Ausgang zuweisen
assign out = r6;
endmodule
```

Anmerkung: Der Multiplexer wird niemals R4 weiterleiten, R4 ist immer ungerade.
Um die Funktionalität nachzuweisen wird folgende Testbench verwendet.

```
module testbench_a;
    // Inputs
    reg clock;
    reg ldreg1;
    reg [7:0] in;
    // Outputs
    wire [7:0] out;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    pipeline_a uut (
        .clock(clock),
        .ldreg1(ldreg1),
        .in(in),
        .out(out)
    );

    // Simulation
    initial begin
        ldreg1 = 0;
        #3; // vor der ersten positiven Taktflanke
        in = 5;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 7;
        #10; // 1 Takt warten
        ldreg1 = 1;           // Wert laden
        in = 1;
        #10; // 1 Takt warten
        in = 3;
        #10; // 1 Takt warten
        ldreg1 = 0;           // Keinen Wert laden
        in = 6;
        #10; // 1 Takt warten
        ldreg1 = 1;           // Wert laden
        in = 2;
    end

    // Takt
    initial begin
        clock = 1'b0;
        forever #5 clock = !clock;
    end
endmodule
```

Die Testbench setzt in und ldreg1 auf verschiedene Werte damit überprüft werden kann ob das Ergebnis korrekt ist und nur bei gesetztem ldreg1 ein Wert geladen wird. Das Simulationsergebnis ist in der nächsten Abbildung zu sehen. Man sieht wie die Zwischenergebnisse durch die Register der Pipeline "wandern".

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

 

Aufgabe 2.1.2 asynchroner Reset

Die Pipeline aus Aufgabenteil a) soll um einen asynchronen Reset-Eingang areset erweitert werden, mit dem die Pipeline zurückgesetzt werden kann. Wird areset gesetzt, soll die Berechnung sofort gestoppt werden und solange keine neue Berechnung begonnen werden, bis areset wieder den Wert 0 annimmt.

Das Modul kann wie folgt geändert und erweitert werden:

```
module pipeline_b(
    input clock ,
    input areset ,
    input ldreg1 ,
    input [7:0] in ,
    output [7:0] out
);

    ...

// Die Pipeline
always @ (posedge clock or posedge areset)
if (areset) begin
    r1 <= 8'h00;
    r2 <= 8'h00;
    r3 <= 8'h00;
    r4 <= 8'h00;
    r5 <= 8'h00;
    r6 <= 8'h00;

end else begin
    if (ldreg1)
        r1 <= in;
    else
        r1 <= r1;

    r2 <= f1(r1);
    r3 <= f2(r2);
    r4 <= f3(r3);
    r5 <= f4(r4);
    r6 <= f5(r4,r5);
end

    ...


```

In der Testbench muss areset ergänzt werden und der für die Simulation zuständige Initial-Block mit entsprechenden Testfällen erweitert werden.

```
module testbench_b;
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```

... // Input, Output und UUT


// Simulation
initial begin
    areset = 0;
    ldreg1 = 0;
    areset = 1'b1; // Pipeline am Anfang zurücksetzen
#1; // kurz halten
    areset = 1'b0; // Signal zurücknehmen
#2; // vor der ersten positiven Taktflanke
    in = 5;
    #10; // 1 Takt warten
    ldreg1 = 1; // Wert laden
    in = 7;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 1;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 3;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 6;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 2;
    #20;
    areset = 1'b1; // Pipeline zurücksetzen
#1; // kurz halten
    areset = 1'b0; // Signal zurücknehmen

#9; // rest vom Takt warten
    in = 5;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 4;
    #10; // 1 Takt warten
    in = 8;
    // usw...
end

...

```

Die Simulation sieht dann so aus:

 

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

Aufgabe 2.1.3 Valid

Da die Pipeline einige Takte benötigt um das Ergebnis zu berechnen, liegen am Ausgang zwischenzeitlich falsche Werte an. Das Modul aus Aufgabenteil b) soll deshalb um ein Signal valid erweitert werden. valid soll genau dann den Wert 1 haben, wenn der Wert an out ein korrektes Ergebnis eines geladenen Wertes ist.

Das folgende Listing zeigt die Änderungen für das valid-Signal

```
module pipeline_c(
    input clock ,
    input areset ,
    input ldreg1 ,
    input [7:0] in ,
    output valid ,
    output [7:0] out
);

reg [7:0] r1 , r2 , r3 , r4 , r5 , r6 ;
reg v1 , v2 , v3 , v4 , v5 ;

    ...

// Die Pipeline
always @(posedge clock or posedge areset)
if(areset) begin
    r1 <= 8'h00;
    r2 <= 8'h00;
    r3 <= 8'h00;
    r4 <= 8'h00;
    r5 <= 8'h00;
    r6 <= 8'h00;

    v1 <= 1'b0;
    v2 <= 1'b0;
    v3 <= 1'b0;
    v4 <= 1'b0;
    v5 <= 1'b0;
end else begin
    if (ldreg1)
        r1 <= in;
    else
        r1 <= r1;

    r2 <= f1(r1);
    r3 <= f2(r2);
    r4 <= f3(r3);
    r5 <= f4(r4);
    r6 <= f5(r4,r5);

    v1 <= ldreg1;
    v2 <= v1;
    v3 <= v2;
    v4 <= v3;
    v5 <= v4;
end
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems


```
// Ausgang zuweisen  
assign out = r6;  
assign valid = v5;  
endmodule
```

Für jede Stufe der Pipeline wird ein Register eingeführt ($v_1 - v_5$), dass das valid-Signal zu dem Wert im entsprechenden Register ($r_1 - r_6$) enthält. So “wandert” das valid-Bit mit dem (Zwischen-)Ergebnis durch die Pipeline.

Die Testbench kann im Wesentlichen aus Aufgabenteil b) übernommen werden. Dort muss nur ein wire für das valid-Signal eingepflegt werden.

```
module testbench_c;  
  
    ...  
  
    // Outputs  
    wire valid;  
  
    ...  
  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    pipeline_c uut(  
        .clock(clock),  
        .areset(areset),  
        .ldreg1(ldreg1),  
        .in(in),  
        .valid(valid),  
        .out(out)  
    );  
  
    ...
```


Der folgenden Abbildung kann das Simulationsergebnis entnommen werden.

 

Aufgabe 2.2 Entwurf der Steuerung einer Stanzmaschine

Die folgende Abbildung zeigt eine Stanzmaschine.

 Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems




Die zu entwerfende Steuerung soll folgende Funktion realisieren.

Wird das zu stanzende Werkstück, z. B. von einem Gabelstapler auf das Förderband zwischen die Lichtschranke (E1) gelegt, so wird das Förderband (Motor M2) gestartet. Das Förderband läuft solange bis die hintere Lichtschranke (E2) erreicht ist. Danach kann der Stanzvorgang (Motor M1) gestartet werden. Der Ende-Schalter (E4) signalisiert, dass das Stanzen erfolgt ist. Danach muss die Stanze wieder in die Ausgangsposition gefahren werden. Das Erreichen signalisiert ein Ende-Schalter (E3). Schließlich soll das Werkstück wieder zurück transportiert werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich immer nur ein Werkstück auf dem Förderband befindet. Die Steuerung soll, um Unfälle zu vermeiden, beim Start eines Stanzvorgangs kontrollieren, ob sich der Stempel in seiner Grundposition befindet (E3).

Aufgabe 2.2.1 Zustandsgraph

Entwerfen Sie für die Stanzmaschine den Zustandsgraphen des Automaten (Moore) mit symbolischen Eingaben, Ausgaben und Zuständen. Zeichnen Sie den Zustandsgraphen. Kodieren Sie die Zustände des Steuerwerkes.

 Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems



Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

Aufgabe 2.2.2 Implementierung

Implementieren Sie den Moore-Automaten in Verilog HDL. Weisen Sie die korrekte Funktionsweise des Automaten durch Simulation nach. Wieviele Flip-Flops werden zur Realisierung Ihres Schaltwerks benötigt? Die Kodierung der Zustände ist Ihnen überlassen.

Die Implementierung als expliziter Automat ist im folgenden Listing zu sehen.

```
module stanze(
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire anschlag1, anschlag2, anschlag3, anschlag4,
    output wire m1_ab,
    output wire m1_hoch,
    output wire m2_hin,
    output wire m2_zur
);

parameter
S_0 = 4'b0000,
S_1 = 4'b0001,
S_2 = 4'b0010,
S_3 = 4'b0011,
S_4 = 4'b0100,
S_5 = 4'b0101,
S_6 = 4'b0110;

reg [3:0] state, next_state;

// Realisierung der Ausgaben
assign m1_ab = (state == S_4);
assign m1_hoch = ((state == S_5) || (state == S_1));
assign m2_hin = (state == S_3);
assign m2_zur = (state == S_6);

// Realisierung der Transitionen
always@(state, anschlag1, anschlag2, anschlag3, anschlag4)
begin
    case (state)
        S_0 : if (!anschlag1 & !anschlag2 & !anschlag3)
            begin
                next_state = S_1;
            end
        else if (!anschlag1 & !anschlag2 & anschlag3)
            begin
                next_state = S_2;
            end
            else next_state = S_0;
        S_1 : if (anschlag3)
            begin
                next_state = S_2;
            end
            else next_state = S_1;
        S_2 : if (anschlag1)
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
begin
    next_state = S_3;
end
else next_state = S_2;
S_3 : if (anschlag2)
begin
    next_state = S_4;
end
else next_state = S_3;
S_4 : if (anschlag4)
begin
    next_state = S_5;
end
else next_state = S_4;
S_5 : if (anschlag3)
begin
    next_state = S_6;
end
else next_state = S_5;
S_6 : if (anschlag1)
begin
    next_state = S_0;
end
else next_state = S_6;
default: begin next_state = S_0; end
endcase
end

always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if (reset == 1) state <= S_0;
else
begin
    state <= next_state;
end
end

endmodule
```

Als Stimuli wird folgendes Verilog HDL Programm verwendet.

```
'timescale 1ns / 1ns
module testbed;

    // Inputs
    reg clk;
    reg reset;
    reg anschlag1;
    reg anschlag2;
    reg anschlag3;
    reg anschlag4;

    // Outputs
    wire m1_ab;
    wire m1_hoch;
    wire m2_hin;
    wire m2_zur;
```


Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
stanze uut (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .anschlag1(anschlag1),
    .anschlag2(anschlag2),
    .anschlag3(anschlag3),
    .anschlag4(anschlag4),
    .m1_ab(m1_ab),
    .m1_hoch(m1_hoch),
    .m2_hin(m2_hin),
    .m2_zur(m2_zur)
);


initial begin
    // Initialize Inputs
    reset = 1;
    anschlag1 = 0;
    anschlag2 = 0;
    anschlag3 = 1;
    anschlag4 = 0;
    #1;
    reset = 0;
    #5;
    anschlag1 = 1;
    #5;
    anschlag1 = 0;
    #20;
    anschlag2 = 1;
    #5;
    anschlag3 = 0;
    #5;
    anschlag4 = 1;
    #5;
    anschlag4 = 0;
    #5;
    anschlag3 = 1;
    #5;
    anschlag2 = 0;
    #20;
    anschlag1 = 1;
end
// Taktzeugung
initial begin
    clk = 1'b0;
    forever #1 clk = !clk;
end
endmodule
```

Die Simulation zeigt, dass das Steuerwerk der Spezifikation genügt.

 Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems



 Das Ergebnis der Synthese ist im folgenden Bild zu sehen. Das Register `next_state` wird bei der Synthese zu kombinatorischer Logik (Vollständigkeit). Bei unvollständiger Beschreibung (z. B. weglassen von `else next_state = S_0`) ergibt sich ein Latch für das Register `next_state`. Zur Realisierung des Schaltwerks werden drei Flip-Flops benötigt.




Diese Hausaufgaben müssen bis 20.5.11, 18:00 über das Moodle-System abgegeben werden.

Hausaufgabe 2.1 Daisy Chain (5 Punkte)

Das Daisy-Chain Busprotokoll wird verwendet, um mehreren Sendern den Zugriff auf ein gemeinsames Medium zu ermöglichen. Die Steuerung erfolgt einerseits durch einen Busmaster, der die Daten empfängt und über das Grant-Signal mitteilt, wenn er bereit für neue Daten ist. Auf der anderen Seite sind die Sender, die über ein Request-Signal ihren Wunsch, Daten zu versenden, mitteilen.

 Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems



a) Implementieren Sie folgende Module:

- Busmaster: Dieses Modul empfängt die Daten der Devices und erteilt das Grant-Signal, wenn es bereit ist Daten zu empfangen. Es soll die folgende Schnittstelle haben:

```
module busmaster(
    input wire      clk,
    input wire      reset,
    input wire      request,
    input wire [31:0] datain,
    input wire [3:0] id,
    output wire     grant
)
```

- Device: Dieses Modul implementiert einen Sender. Die Sendedaten selbst sind in dieser Aufgabe nicht relevant. Die Schnittstelle:

```
module device #(
    parameter device_id = 0
) (
    input wire      clk,
    input wire      reset,
    input wire      grant,
    output wire [31:0] dataout,
    output wire [3:0] id,
    output wire      next_grant,
    output wire      request
)
```

- Testbench: Im Testmodul soll 1 Busmaster und 4 Devices instanziert werden. Desweiteren sollen Testdaten angelegt werden, um die korrekte Implementierung zu dokumentieren.

b) Welche Probleme können bei dieser Art von Busarbitrierung auftreten? Welche Lösungen sind als Abhilfe denkbar?

Hausaufgabe 2.2 CRC-Algorithmus (5 Punkte)

Fehlerkorrektur-Algorithmen werden z.B. verwendet, um Fehler bei der Datenübertragung oder Speicherung zu erkennen (und falls möglich zu korrigieren). Ein relativ einfaches Verfahren ist das CRC-Verfahren. Hierbei wird auf der Senderseite aus den Sendedaten eine Checksumme berechnet und an die Nutzdaten angehängt. Auf der Empfängerseite wird dann überprüft, ob die Checksumme die selbe ist. Falls ja, ist (wahrscheinlich) kein Fehler bei der Übertragung passiert, falls doch wird ein Fehler gemeldet. Weitere Erläuterungen finden sich leicht durch Suche im Internet.

Für das CRC-Verfahren muss einige sowohl auf der Sende- als auch auf der Empfängerseite das verwendete Polynom gleich sein.

Wir verwenden das Polynom $x^5 + x^3 + 1$. Implementieren Sie ein Modul, das sowohl für die Generierung als auch für die Überprüfung verwendet werden kann. Das Modul soll die folgende Schnittstelle haben:

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
module crc(
    input  wire      clk,      //Takt
    input  wire      reset,    //Reset
    input  wire      datain,   //Eingang der Daten, werden seriell angelegt
    input  wire      enable,   ///= 1, wenn gültige Daten am Eingang liegen
    input  wire      check,    //0 = generiere CRC, 1 = checke CRC
    output wire [4:0] dataout, //Ausgang der Daten im Generierungsmodus
    output wire      error    //= 1, falls ein Fehler im Checkmodus festgestellt wird
)
```

Plagiarismus

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Weitere Infos unter www.informatik.tu-darmstadt.de/plagiarism